

الله أكبر

ارائه پروژه VHDL

ضرب کننده ۸ بیتی به کمک Pipeline

رضا ادیبی سده


۹۶۱۸۴۵۱۰۲

Half Adder

کامپوننت Half Adder دو ورودی $in1$ و $in2$ را گرفته و خروجی‌های sum و $cout$ را تولید می‌کند که $cout$ نتیجه عمل and روی ورودی‌های $in1$ و $in2$ بوده و sum نیز نتیجه عمل xor روی ورودی‌های $in1$ و $in2$ می‌باشد.

Half Adder

Schema

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Half_Adder is
    Port(
        in1, in2: in  STD_LOGIC;
        sum, c: out  STD_LOGIC
    );
end Half_Adder;


architecture Behavioral of Half_Adder is
begin
    sum <= in1 xor in2;
    c <= in1 and in2;
end Behavioral;
```

Full Adder

کامپوننت Full Adder سه ورودی با نام‌های input1, input2 و cin و همچنین دو خروجی با نام‌های sum و cout دارد. در این کامپوننت از دو کامپوننت Half Adder استفاده شده است که ورودی‌های HA1 همان input1 و input2 متعلق به Full Adder می‌باشند و ورودی‌های HA2 پورت cin متعلق به Full Adder و sum خروجی HA1 می‌باشند. خروجی sum متعلق به Full Adder برابر با حاصل عمل or روی cout متعلق به HA1 و sout متعلق به HA2 بوده و خروجی cout متعلق به Full Adder برابر با مقدار cout متعلق به HA2 می‌باشد.

Full Adder

Schema

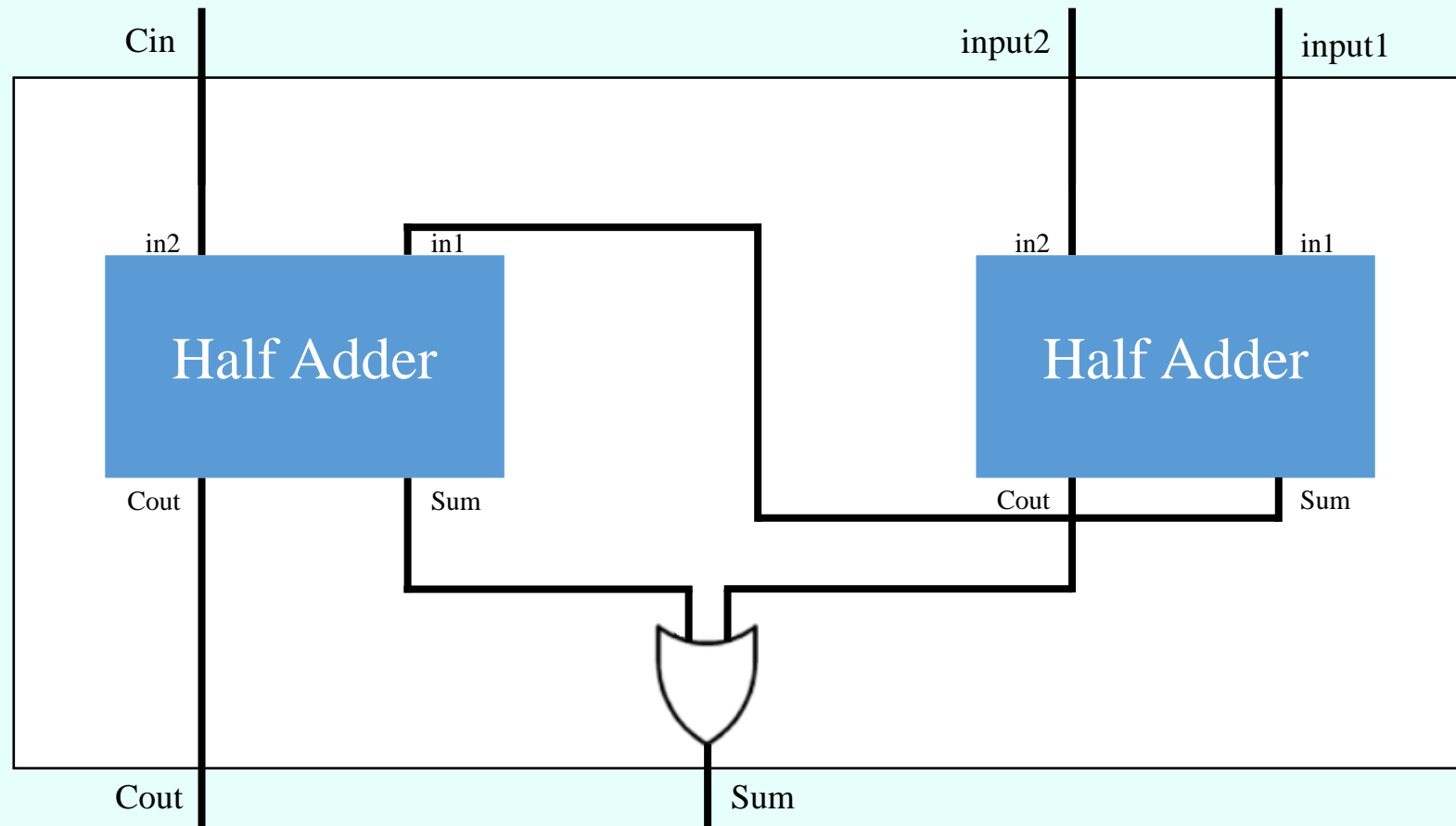

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Full_Adder is
    Port(
        input1, input2, cin: in  STD_LOGIC;
        sum, cout: out  STD_LOGIC
    );
end Full_Adder;
architecture Behavioral of Full_Adder is
    Component Half_Adder is
        Port(
            in1, in2: in  STD_LOGIC;
            sum, c: out  STD_LOGIC
        );
    end Component;
    signal s1, s2, s3: STD_LOGIC;
begin
    HA1: Half_Adder
```

```
        port map(
            in1 => input1,
            in2 => input2,
            sum => s1,
            c => s2
        );
    HA2: Half_Adder
        port map(
            in1 => s1,
            in2 => cin,
            sum => sum,
            c => s3
        );
    cout <= s2 or s3;
end Behavioral;
```

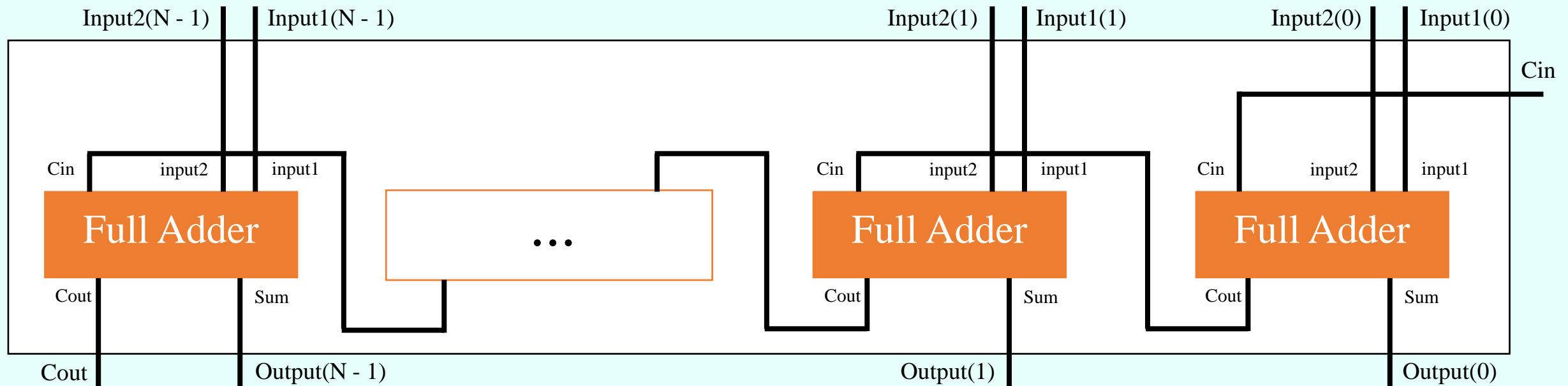

N Bit Full Adder

کامپوننت N Bit Full Adder دارای تعداد $2N$ بیت ورودی برای اعداد N بیتی $input1$ و $input2$ و همچنین یک ورودی برای cin می باشد.

این کامپوننت N خروجی برای حاصل جمع اعداد $input1$ و $input2$ به نام $output$ و همچنین یک خروجی برای $cout$ دارد. کامپوننت N Bit Full Adder از تعداد N عدد Full Adder تشکیل شده است که ورودی های $input1$ و $input2$ هرکدام از آنها به یک بیت از ورودی های $input1$ و $input2$ متعلق به N Bit Full Adder متصل می باشد. ورودی cin اولین Full Adder همان cin ورودی N Bit Full Adder و ورودی cin سایر Full Adder ها خروجی $cout$ متعلق به Full Adder قبلی می باشد. هر بیت از خروجی N بیتی N Bit Full Adder به ترتیب به خروجی sum یکی از Full Adder ها متصل است و خروجی $cout$ متعلق به N Bit Full Adder نیز به خروجی $cout$ متعلق به آخرین Full Adder متصل می باشد.

N Bit Full Adder

Schema



```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FullAdder_Nbit is
    Generic(
        N: integer := 8
    );
    Port(
        input1, input2: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto
0);
        cin: in STD_LOGIC;
        output: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
        cout: out STD_LOGIC
    );
end FullAdder_Nbit;

architecture Behavioral of FullAdder_Nbit is
    Component Full_Adder is
        Port(

```


```

        input1, input2, cin: in STD_LOGIC;
        sum, cout: out STD_LOGIC
    );
end Component;
signal s: STD_LOGIC_VECTOR(0 to N);
begin
    FA_gen: for i in 0 to N - 1 Generate
        FA: Full_Adder
            PORT MAP(
                input1 => input1(i),
                input2 => input2(i),
                cin => s(i),
                sum => output(i),
                cout => s(i + 1)
            );
        end Generate;
    s(0) <= cin;
    cout <= S(N);
end Behavioral;

```

C Module

کامپوننت C Module دارای ورودی‌های moduleIn1، moduleIn2، cin و sin می‌باشد.
در این کامپوننت از یک کامپوننت Full Adder استفاده شده است که ورودی input1 آن حاصل عمل and روی moduleIn1 و moduleIn2 است؛ ورودی input2 آن به ورودی sin و همچنین ورودی cin آن به ورودی cin متعلق به C Module متصل می‌باشد.
خروجی sout کامپوننت C Module همان خروجی sum متعلق به Full Adder و خروجی cout آن همان خروجی cout متعلق به Full Adder می‌باشد.

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity C_Module is
    port(
        ModuleIn1, ModuleIn2, Sin, Cin: in STD_LOGIC;
        Sout, Cout: out STD_LOGIC
    );
end C_Module;

architecture Behavioral of C_Module is
    Component Full_Adder is
        Port(
            input1, input2, cin: in  STD_LOGIC;
            sum, cout: out  STD_LOGIC
        );
    end Component;
    signal s1: STD_LOGIC := '0';
begin
```


```
s1 <= ModuleIn1 and ModuleIn2;
FA: Full_Adder
    port map(
        input1 => s1,
        input2 => Sin,
        cin => Cin,
        sum => Sout,
        cout => Cout
    );
end Behavioral;
```

N Bit Multiplier Row

کامپوننت N Bit Multiplier Row دارای N پایه‌ی ورودی input، N پایه‌ی ورودی sin، N پایه‌ی ورودی cin و یک بیت ورودی A می‌باشد.

این کامپوننت از N عدد کامپوننت C Module تشکیل شده است که ورودی input1 همه آن‌ها به ورودی A، ورودی input2 آن‌ها به یکی از بیت‌های ورودی input، ورودی sin آن‌ها به یکی از بیت‌های ورودی cin و ورودی cin آن‌ها به یکی از بیت‌های ورودی cin از کامپوننت N Bit Multiplier Row متصل است.

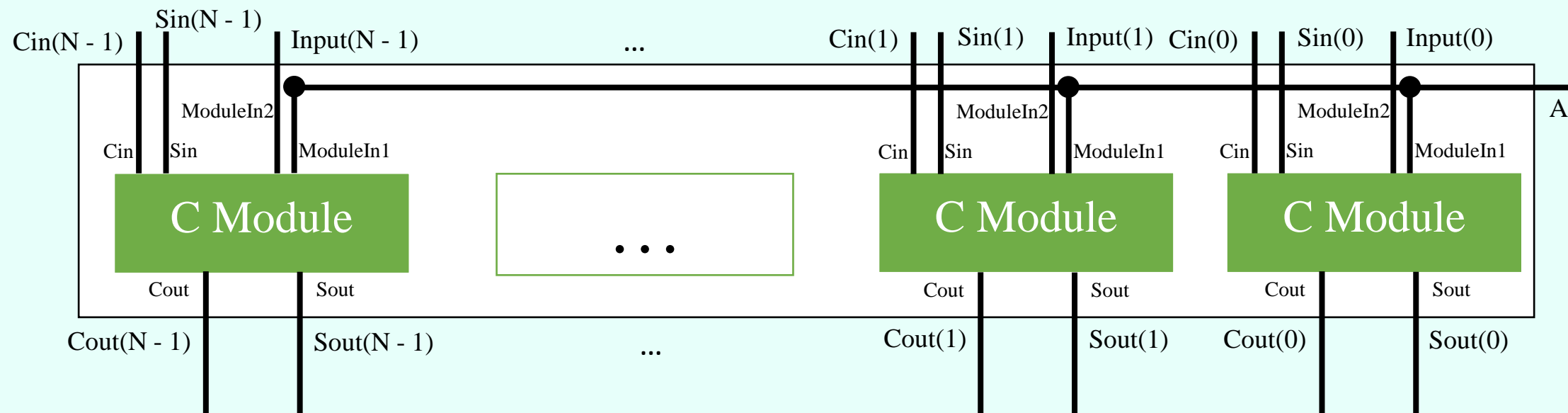بیت‌های صفر تا N-1 خروجی sout متعلق به N Bit Multiplier Row به ترتیب به خروجی‌های sout کامپوننت‌های C Module و به طور مشابه بیت‌های صفر تا N-1 خروجی cout متعلق به N Bit Multiplier Row به ترتیب به خروجی‌های cout کامپوننت‌های C Module وصل شده است.




```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Multiplier_Row is
    Generic(
        N: integer := 8
    );
    Port(
        A: in STD_LOGIC;
        input, Cin, Sin: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1
downto 0);
        Cout, Sout: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1
downto 0)
    );
end Multiplier_Row;
architecture Behavioral of Multiplier_Row is
    Component C_Module is
        port(
            ModuleIn1, ModuleIn2, Sin, Cin: in

```

```

STD_LOGIC;
        Sout, Cout: out STD_LOGIC
    );
end Component;
begin
    CM_gen: for i in 0 to N - 1 Generate
        CM: C_Module
            port map(
                ModuleIn1 => A,
                ModuleIn2 => input(i),
                Cin => Cin(i),
                Sin => sin(i),
                Cout => Cout(i),
                Sout => Sout(i)
            );
        end Generate;
end Behavioral;

```


N Bit Register

کامپوننت N Bit Register دارای N بیت ورودی input برای ورود داده و پایه‌های clk برای دریافت کلاک ورودی، rst برای پاک کردن خروجی و Lod برای ارسال داده ورودی به خروجی می‌باشد.

در این کامپوننت در صورتی که در لبه‌ی بالا رونده‌ی کلاک پایه‌ی rst برابر با '1' باشد در خروجی output مقدار تمام صفر مشاهده می‌شود؛ در صورتی که در لبه‌ی بالا رونده‌ی کلاک پایه‌ی Lod برابر با '1' باشد مقدار خروجی output برابر با مقدار ورودی input خواهد بود و اگر پایه‌ی Lod برابر با '0' باشد مقدار خروجی output بدون تغییر می‌ماند تا وقتی که در لبه‌ی بالا رونده‌ی کلاک مقدار یکی از پایه‌های rst یا Lod برابر با '1' شود.

N Bit Register

Schema

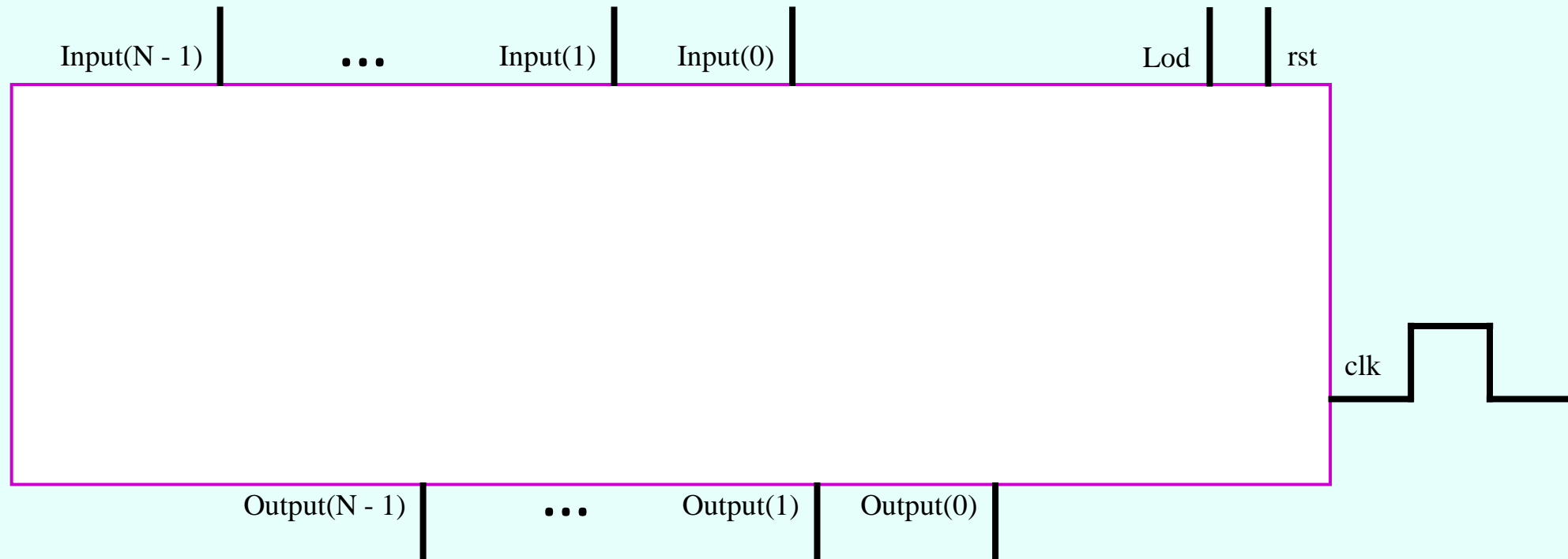

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Register is
    Generic(
        N: integer := 16
    );
    port(
        input: in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
        rst, Load: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        output: out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
    );
end entity;
```

```
architecture Behavioral of Register is
begin
    process(clk)
    begin
```

```
        if (rst = '1') then
            output <= (others => '0');
        elsif Rising_edge(clk) then
            if (Load = '1') then
                output <= input;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

Multiplier

مدار ضرب کننده دارای دو ورودی N بیتی $input1$ و $input2$ و یک پایه ی clk برای کلاک ورودی می باشد.

این مدار شامل N کامپوننت N Bit Multiplier Row که مقدار N آن ها با مقدار N مدار برابر است به همراه $N+1$ کامپوننت N Bit Register که مقدار N آن دو برابر مقدار N مدار می باشد است، به هر زوج از این دو کامپوننت یک سطح (level) می گوئیم.

در هر سطح برای اتصال خروجی های $sout$ و $cout$ متعلق به $Multiplier$ Row به ورودی های $Register$ از سیگنال های $sout$ برای اتصال بیت های 0 تا $N-1$ پورت $sout$ متعلق به $Multiplier$ Row به بیت های 0 تا $N-1$ پورت $input$ از $Register$ (و $cout$ برای اتصال بیت های 0 تا $N-1$ پورت $cout$ متعلق به $Multiplier$ Row به بیت های N تا $2N-1$ پورت $input$ از $Register$) مربوط به آن سطح استفاده می کنیم.

همچنین بین دو سطح متوالی برای اتصال خروجی $Register$ سطح بالاتر به ورودی های sin و cin متعلق به $Multiplier$ Row سطح پایین تر از سیگنال های sin (برای اتصال بیت های 1 تا $N-1$ از خروجی $output$ متعلق به $Register$ در کنار یک بیت '0') به عنوان پر ارزش ترین بیت (به ورودی sin متعلق به $Multiplier$ Row) و cin (برای اتصال بیت های N تا $2N-1$ از خروجی $output$ متعلق به $Register$ به ورودی sin متعلق به $Multiplier$ Row) سطح پایین تر استفاده می کنیم.

* Sin ها و cin های سطح 0 همگی مقداری برابر با '0' دارند.

در هر سطح ورودی های $input$ متعلق به $Multiplier$ Row به $input2$ از مدار ضرب کننده متصل می باشند و ورودی A هر سطح نیز به بیت هم شماره با آن سطح از $input1$ وصل شده است.

در سطح $N-1$ ام سیگنال‌های \sin و cin خروجی از Rigester (سیگنال‌های سطح N ام) به ورودی‌های input1 (بیت‌های 1 تا $N-1$ از سیگنال \sin به همراه یک بیت '0' در ارزشمندترین جایگاه) و input2 (بیت‌های 0 تا $N-1$ از سیگنال cin) از یک کامپوننت N Bit Full Adder متصل می‌باشند.


* ورودی cin از N Bit Full Adder برابر با '0' می‌باشد.


خروجی‌های output از N Bit Full Adder به وسیله سیگنال \sin سطح N ام به پایه‌های 0 تا $N-1$ و خروجی cout از N Bit Full Adder به وسیله بیت صفر سیگنال cin به بیت N از ورودی input متعلق به Rigester این سطح متصل می‌باشد.

در نهایت در بخش process که با هر کلاک ورودی فراخوانی می‌شود اگر clkCounter برابر با صفر بود پایه rst همه Rigester ها که به سیگنال rigRST متصل هستند را برابر با '0' کرده و پایه Lod از Rigester سطح صفر که به بیت صفر از سیگنال rigLD متصل است را برابر با '1' می‌کنیم. اگر مقدار clkCounter بین 1 تا $N-1$ بود پایه بیت شماره clkCounter از سیگنال rigLD را '1' و بیت قبلی از این سیگنال را '0' می‌کنیم. اگر مقدار clkCounter برابر با $N+1$ بود فقط بیت N ام از سیگنال rigLD را '0' می‌کنیم. در نهایت اگر مقدار clkCounter برابر با $N+2$ بود مقادیر بیت صفر از سیگنال‌های \sin سطوح 1 تا N را به بیت‌های 0 تا $N-1$ از خروجی output مدار و بیت‌های 0 تا $N-1$ از سیگنال‌های \sin سطح $N+1$ به بیت‌های N تا $2N-1$ از خروجی output مدار وصل کرده و مقدار clkCounter را برابر با صفر قرار می‌دهیم.

Multiplier

Schema

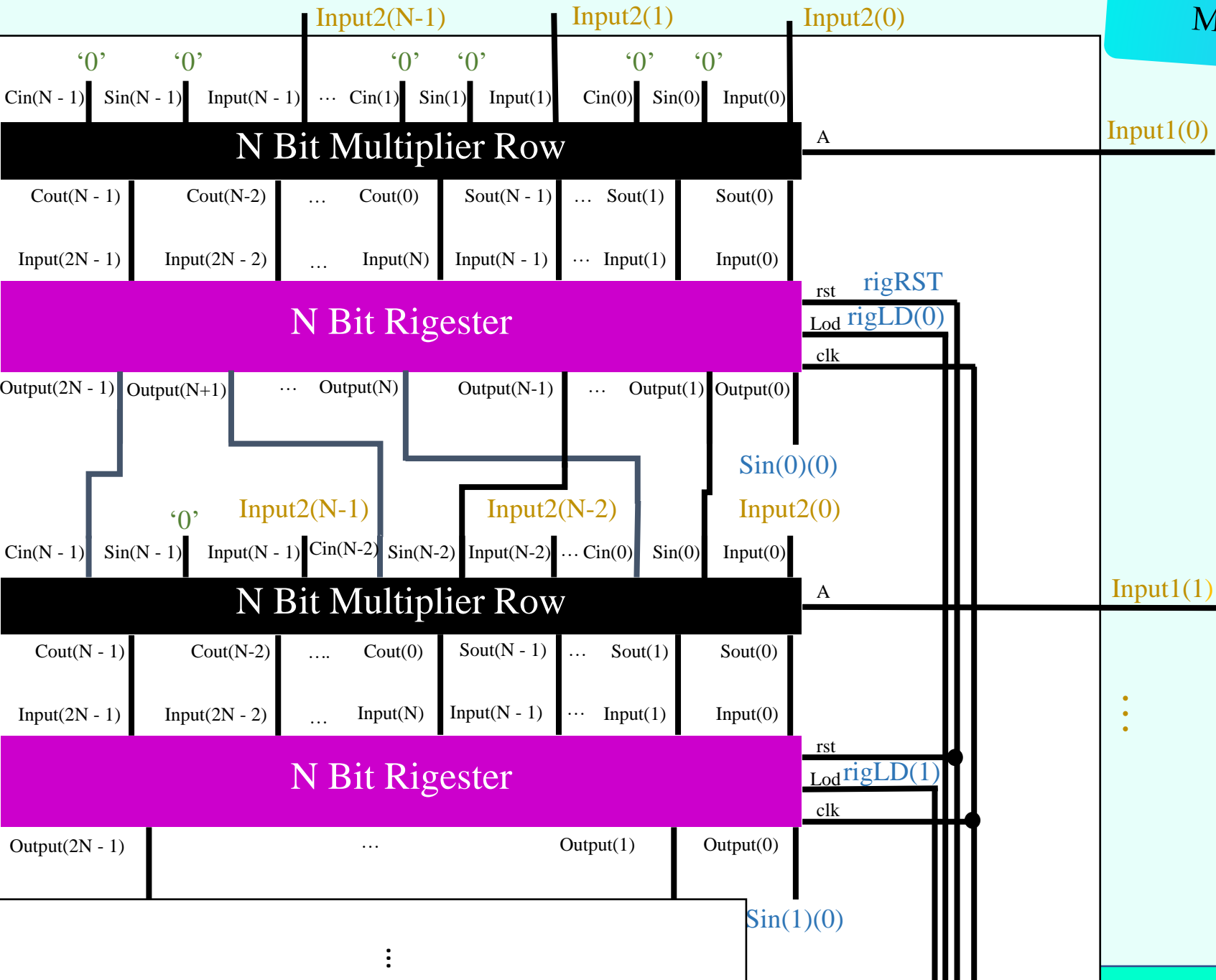

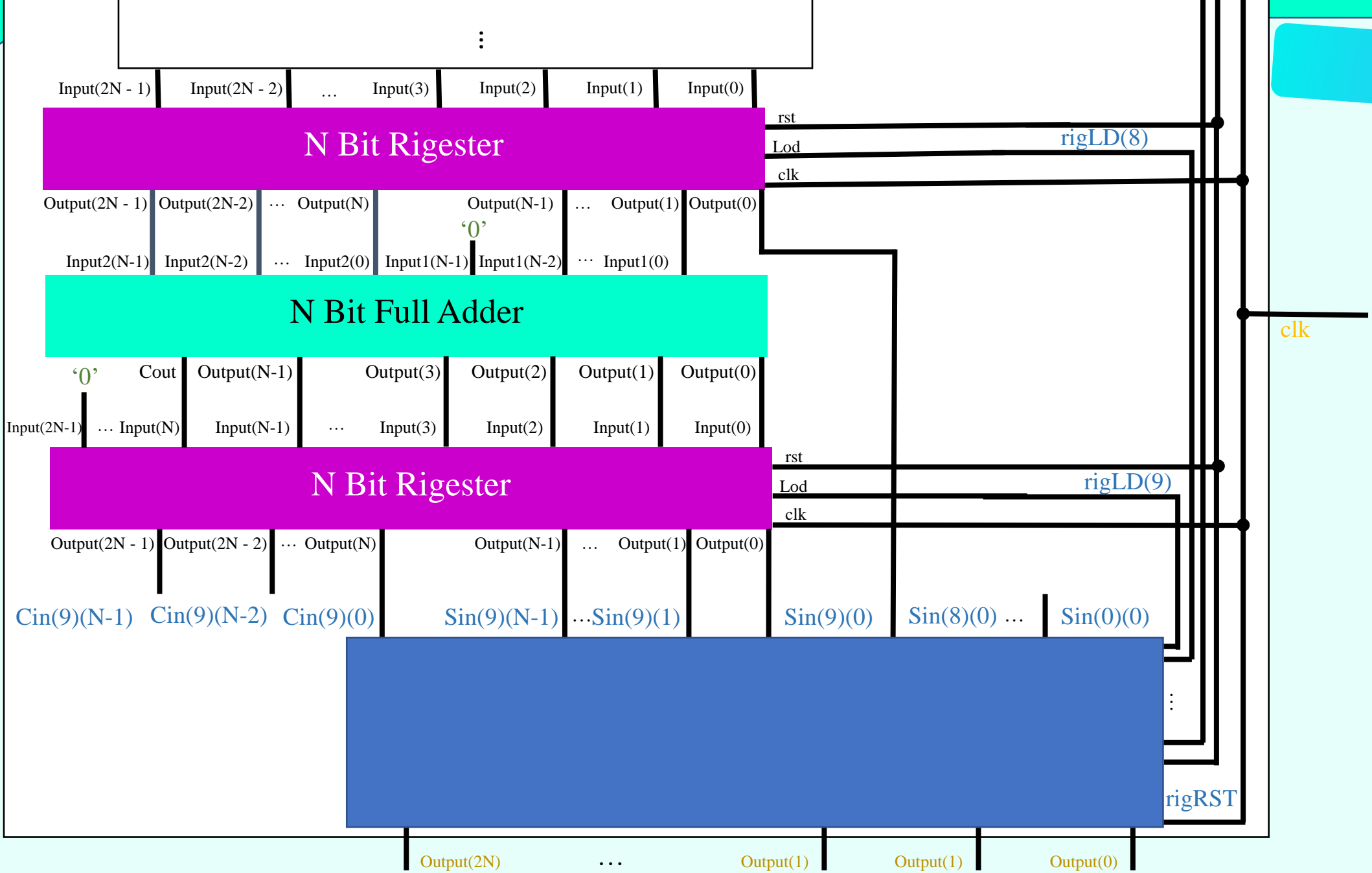


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Multiplier is
    Generic(
        N: integer := 8
    );
    Port(
        clk: in STD_LOGIC;
        input1, input2: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1
downto 0);
        output: out STD_LOGIC_VECTOR(N * 2 downto 0)
:= (others => '0')
    );
end Multiplier;

architecture Behavioral of Multiplier is
    Type Row is Array (Integer range<>) of
STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
    Component Multiplier_Row is
        Generic(
            N: integer := 8
        );

```

```

    Port(
        A: in STD_LOGIC;
        input, Cin, Sin: in STD_LOGIC_VECTOR(N -
1 downto 0);
        Cout, Sout: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1
downto 0)
    );
end Component;
Component FullAdder_Nbit is
    Generic(
        N: integer := 8
    );
    Port(
        input1, input2: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1
downto 0);
        cin: in STD_LOGIC;
        output: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1
downto 0);
        cout: out STD_LOGIC
    );
end Component;

```

Component Register is

```

    Generic(
        N: integer := 16
    );
    port(
        input: in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
        rst, Lod: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        output: out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
    );
end Component;
signal Cout, Sout: Row(0 to N);
signal Cin, Sin: Row(0 to N + 1);
signal rigLD: STD_LOGIC_VECTOR(0 to N) := (others
=> '0');
signal rigRST: STD_LOGIC := '1';
signal clkCounter: INTEGER RANGE 0 to N + 2 := 0;
begin
    MR_gen: for i in 0 to N - 1 Generate

```

MR: Multiplier_Row

```

    generic map(
        N => N
    )
    port map(
        A => input1(i),
        input => input2,
        Cin => Cin(i),
        Sin(N - 1 downto 0) => '0' & Sin(i)(N - 1
downto 1),
        Cout => Cout(i),
        Sout => Sout(i)
    );
end Generate;

```

```
Rig_gen: for i in 0 to N Generate
```

```
  Rig: Rigerster
```

```
    generic map(
```

```
      N => N * 2
```

```
    )
```

```
  port map(
```

```
    input(N - 1 downto 0) => Sout(i),
```

```
    input(N * 2 - 1 downto N) => Cout(i),
```

```
    rst => rigRST,
```

```
    Lod => rigLD(i),
```

```
    clk => clk,
```

```
    output(N - 1 downto 0) => Sin(i + 1),
```

```
    output(N * 2 - 1 downto N) => Cin(i + 1)
```

```
  );
```

```
end Generate;
```

```
Cin(0) <= (others => '0');
```

```
Sin(0) <= (others => '0');
```

```
FA: FullAdder_Nbit
```

```
generic map(
```

```
  N => N
```

```
)
```

```
port map(
```

```
  input1(N - 1 downto 0) => '0' & Sin(N)(N - 1
```

```
downto 1),
```

```
  input2 => Cin(N),
```

```
  cin => '0',
```

```
  cout => Cout(N)(0),
```

```
  output => Sout(N)
```

```
);
```

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk)then
        if (clkCounter = 0) then
            rigRST <= '0';
            rigLD(0) <= '1';
            clkCounter <= clkCounter + 1;
        elsif (clkCounter = N + 1) then
            rigLD(N) <= '0';
            clkCounter <= clkCounter + 1;
        elsif (clkCounter = N + 2) then
            output(0 to N - 1) <= Sin(1 to N)(0);
            output((N * 2) - 1 downto N) <= Sin(N +
1);

            clkCounter <= 0;
        else
            rigLD(clkCounter - 1) <= '0';
            rigLD(clkCounter) <= '1';
            clkCounter <= clkCounter + 1;
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;
```

پایان